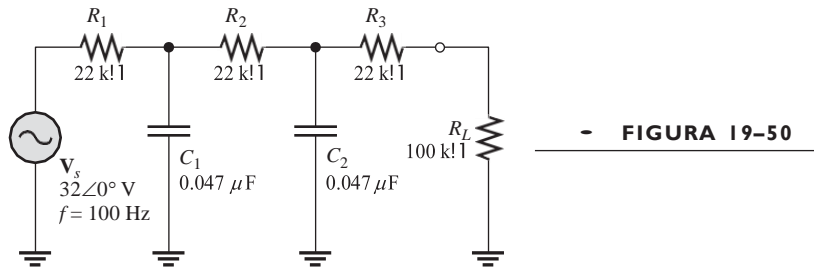


## Teorema de Thevenin

**8. Aplique el teorema de Thevenin y determine la corriente a través de la carga RL en la figura 19-50.**




Calculando la frecuencia angular.

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega = 2\pi 100$$

$$\omega = 200\pi \text{ rad/s}$$

Calculando la Rth.

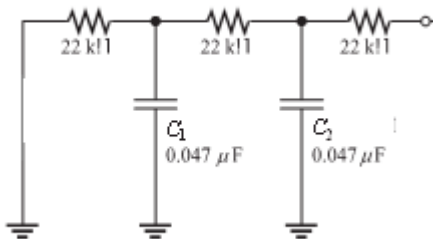

$$Z_1 = Z_3 = Z_5 = 22k\Omega$$

$$Z_2 = Z_4 = -\frac{1}{\omega c} = -\frac{1}{200\pi * 0.047 \times 10^{-6}} = -33.8627ik\Omega$$


$$Z_a = \frac{1}{\frac{1}{22k\Omega} - \frac{1}{33.8627ik\Omega}} = 15.4702 - 10.0507i$$

$$Z_b = Z_a + Z_3 = 22 + 15.4702 - 10.0507i = 37.89351 - 10.05072i$$

$$Z_c = Z_b \parallel Z_4 = \frac{1}{\frac{1}{37.89351 - 10.05072i} - \frac{1}{33.8627ik\Omega}} = 12.89351 - 18.75207i$$

$$R_{th} = Z_c + Z_5 = 34.893517 - 18.75207i$$

Calculando el Vth.

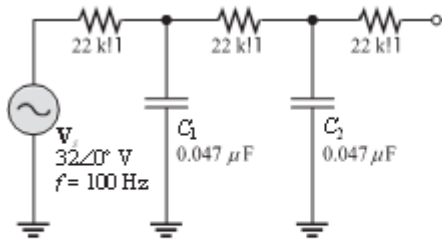

$$\begin{cases} 32 - 22(I1) + 33.8627i(I1 - I2) = 0 \\ 33.8627i(I2 - I1) - 22(I2) + 33.8627i(I2) = 0 \end{cases}$$


$$\begin{cases} -22 + 33.8627i(I1) - 33.8627i(I2) = -32 \\ -33.8627i(I1) - 22 + 67.7254i(I2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I1 = 0.805 + 0.5538i \\ I2 = 0.445 + 0.1321i \end{cases}$$

$$V_{TH} = I2 * Z4 = 0.445k\Omega + 0.1321i * -33.8627ik\Omega$$


$$V_{TH} = 4.91826v$$

Circuito Thevenin.

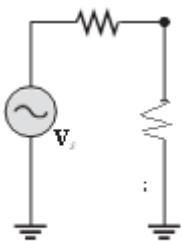


$$I_T = \frac{V_{TH}}{R_T + R_L} = \frac{4.91826v}{34.893517 - 18.75207i + 100k\Omega} = 0.03576 + 4.9723 \times 10^{-3}i \text{ ma}$$

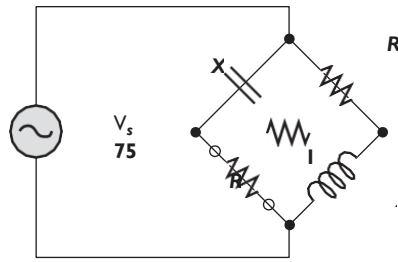**10.- Simplifique el circuito externo a R3 mostrado en la figura 19-52 a su equivalente de Thevenin.**



Calculando la Rth.

Transformando Delta a Estrella.

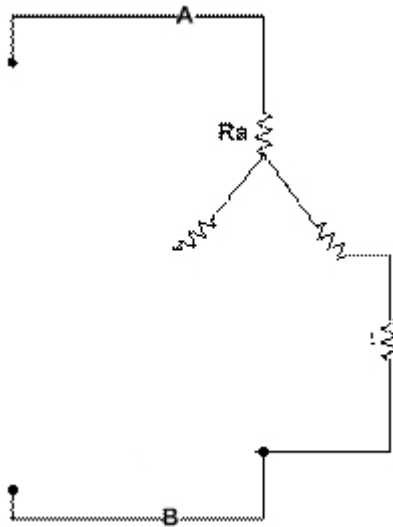

$$Ra = \frac{xc * R2}{xc + R1 + R2} = \frac{18000i}{250 + 120i} = 28.088 + 58.5175i$$


$$Rb = \frac{R1 * R2}{xc + R1 + R2} = \frac{100 * 150}{250 + 120i} = 48.764 - 23.4070i$$

$$Rc = \frac{xc * R1}{xc + R1 + R2} = \frac{120i * 100}{250 + 120i} = 18.7256 + 39.011i$$

$$Req = \frac{(28.088 + 58.5175i) * (48.764 - 23.4070i)}{(28.088 + 58.5175i) + (48.764 - 23.4070i)} = 40.29 + 10.168i$$

$$RTH = Rc + Req + XL = 18.7256 + 39.011i + 40.29 + 10.168i + 90i = 59.01 + 139.179i$$

Calculando el Vth.

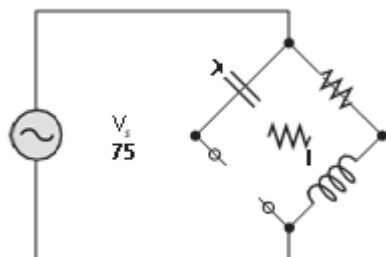


$$IT = \frac{V}{RTH} = \frac{75}{59.01 + 139.179i} = 0.19366 - 0.4567i$$

$$V_{TH} = 0.19366 - 0.4567i * 90i = 41.10 + 17.429i$$

Circuito Thevenin.


$$I(R_L) = \frac{V_{TH}}{R_T + R_L} = \frac{41.10 + 17.429i}{59.01 + 139.179i + 220} = 0.1429 - 8.8193 \times 10^{-3}i (A)$$
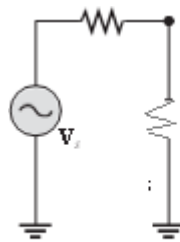
$$V(R_L) = I R_L * R_L = 0.1429 - 8.8193 \times 10^{-3}i * 220 = 31.43 - 1.94025i (V)$$



Teorema de Norton.

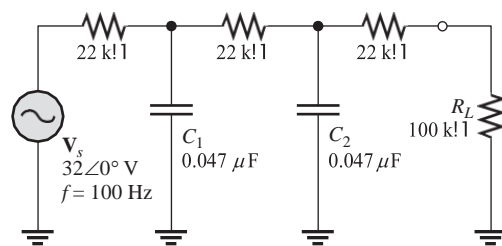**12. Aplique el teorema de Norton y determine la corriente a través del resistor de carga  $R_L$  en la figura 19-50.**




Calculando la frecuencia angular.

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega = 2\pi 100$$

$$\omega = 200\pi \text{ rad/s}$$

Calculando la RN.

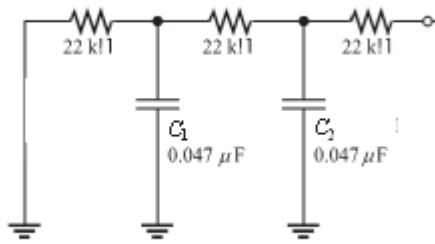

$$Z_1 = Z_3 = Z_5 = 22 \text{ k}\Omega$$

$$Z_2 = Z_4 = -\frac{1}{\omega C} = -\frac{1}{200\pi * 0.047 \times 10^{-6}} = -33.8627 \text{ i k}\Omega$$

$$Z_a = \frac{1}{\frac{1}{22 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{-33.8627 \text{ i k}\Omega}} = 15.4702 - 10.0507 \text{ i}$$


$$Z_b = Z_a + Z_3 = 22 + 15.4702 - 10.0507 \text{ i} = 37.89351 - 10.05072 \text{ i}$$

$$Z_c = Z_b \parallel Z_4 = \frac{1}{\frac{1}{37.89351 - 10.05072 \text{ i}} + \frac{1}{-33.8627 \text{ i k}\Omega}} = 12.89351 - 18.75207 \text{ i}$$

$$R_N = Z_c + Z_5 = 34.893517 - 18.75207 \text{ i}$$

Calculando corriente Norton.

Cortocircuito la carga

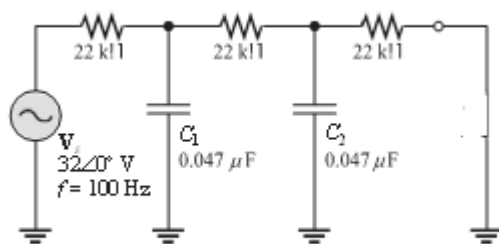

$$\begin{cases} -22 + 33.8627 \text{ i}(I_1) - 33.8627 \text{ i}(I_2) = -32 \\ -33.8627 \text{ i}(I_1) - 22 + 67.7254 \text{ i}(I_2) - 33.8627 \text{ i}(I_3) = 0 \\ -33.8627 \text{ i}(I_2) - 22 - 33.8627 \text{ i}(I_3) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = 0.685674 + 6.010 \text{ i} \\ I_2 = 0.2952 + 0.101498 \text{ i} \\ I_3 = -0.016 - 0.2062 \text{ i} \end{cases}$$

$$I_N = -0.016 - 0.2062 \text{ i}$$

Circuito de Norton.

$$RT = \frac{34.893517 - 18.75207i * 100K\Omega}{34.893517 - 18.75207i + 100K\Omega} = 2.1496 - 13.6025i$$

$$V_{t100k\Omega} = I_N * R_T = -0.016 - 0.2062i * 2.1496 - 13.6025i = -0.016 - 14.045i$$

$$I_{100k\Omega} = \frac{V}{R} = \frac{-0.016 - 14.045i}{100} = -1.6 * 10^{-4} - 0.1404i$$

